
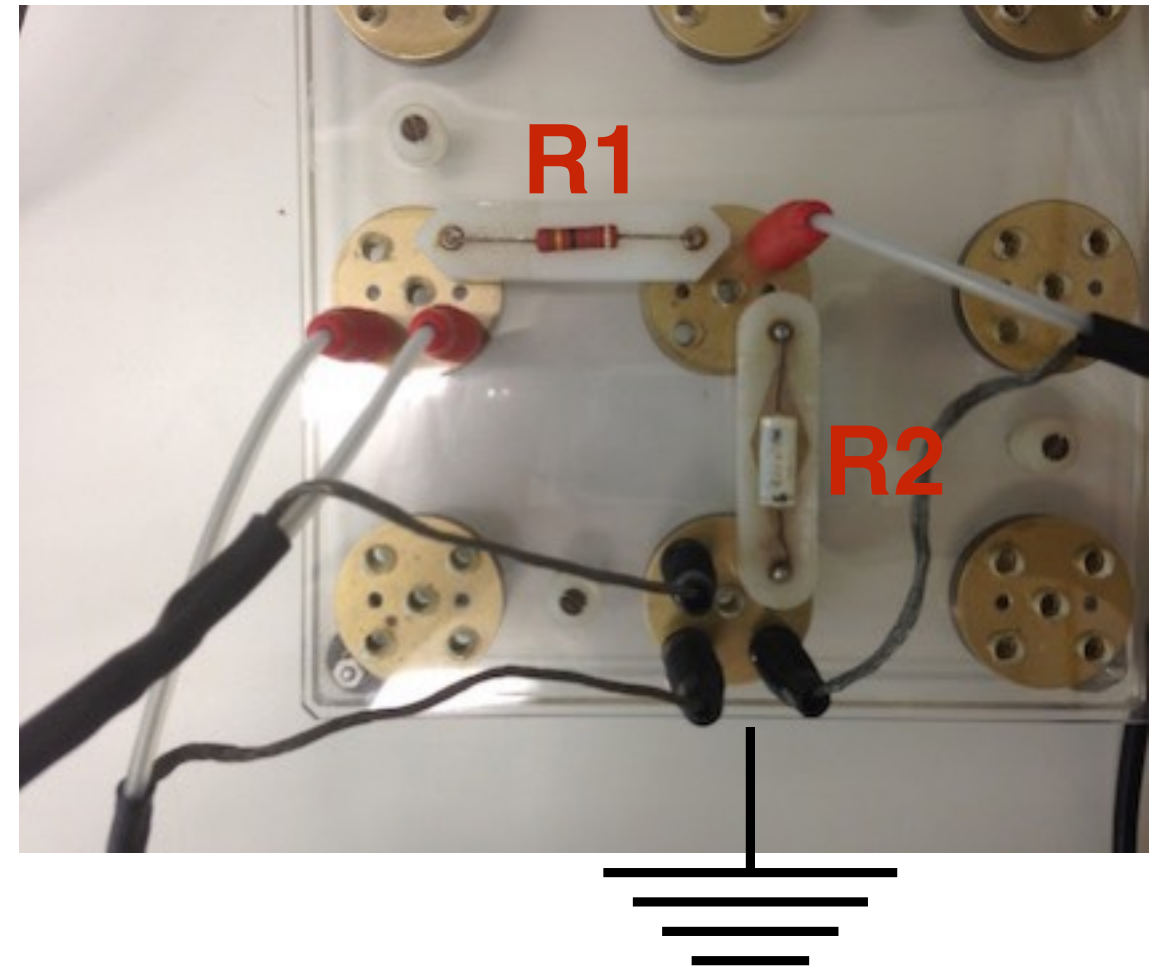


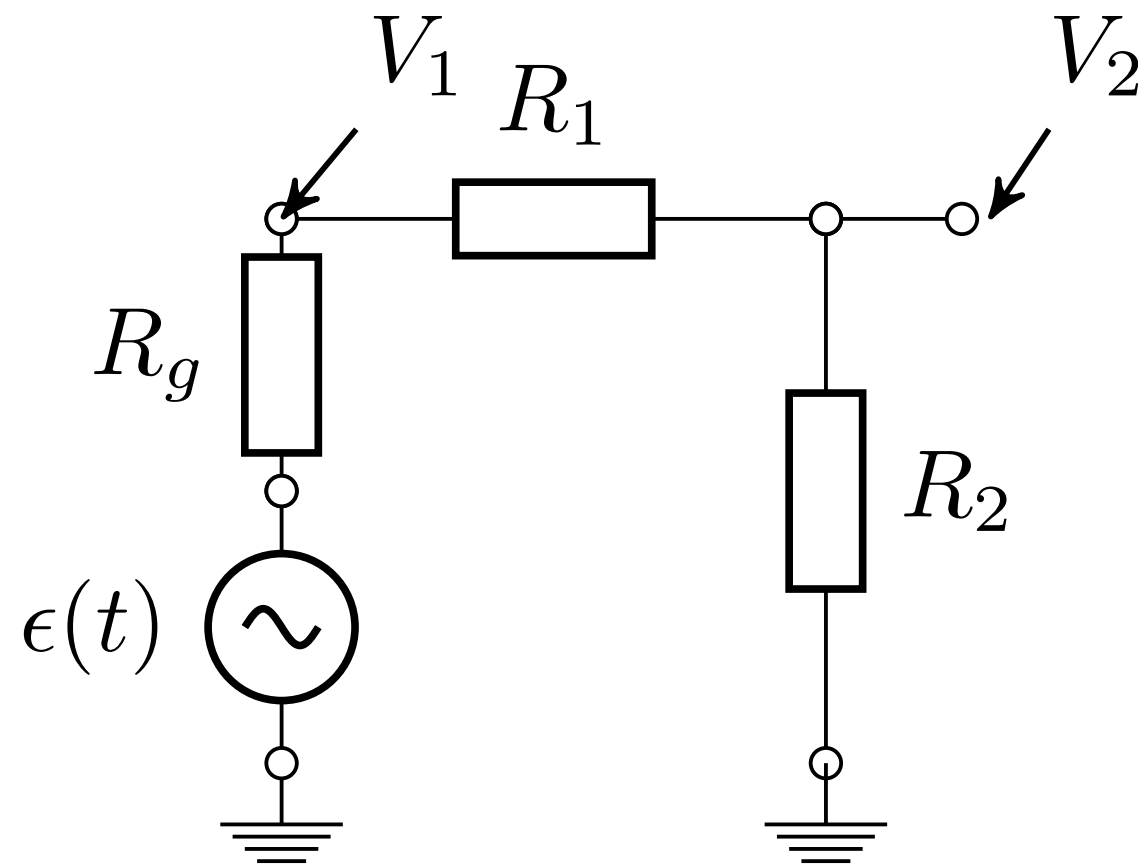



# I. Montar divisor resistivo (20 min)



<http://falstad.com/circuit/>



# I. Montar divisor resistivo (20 min)

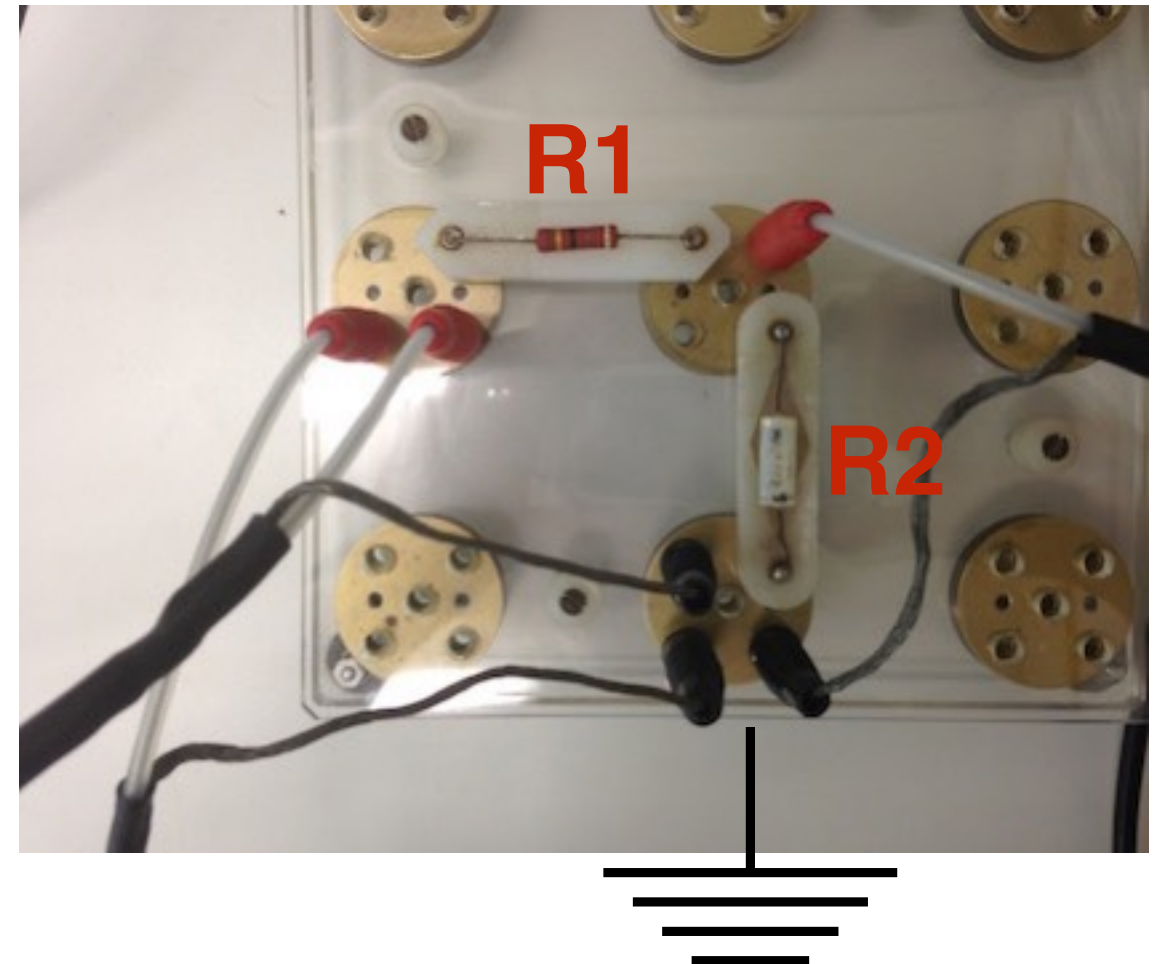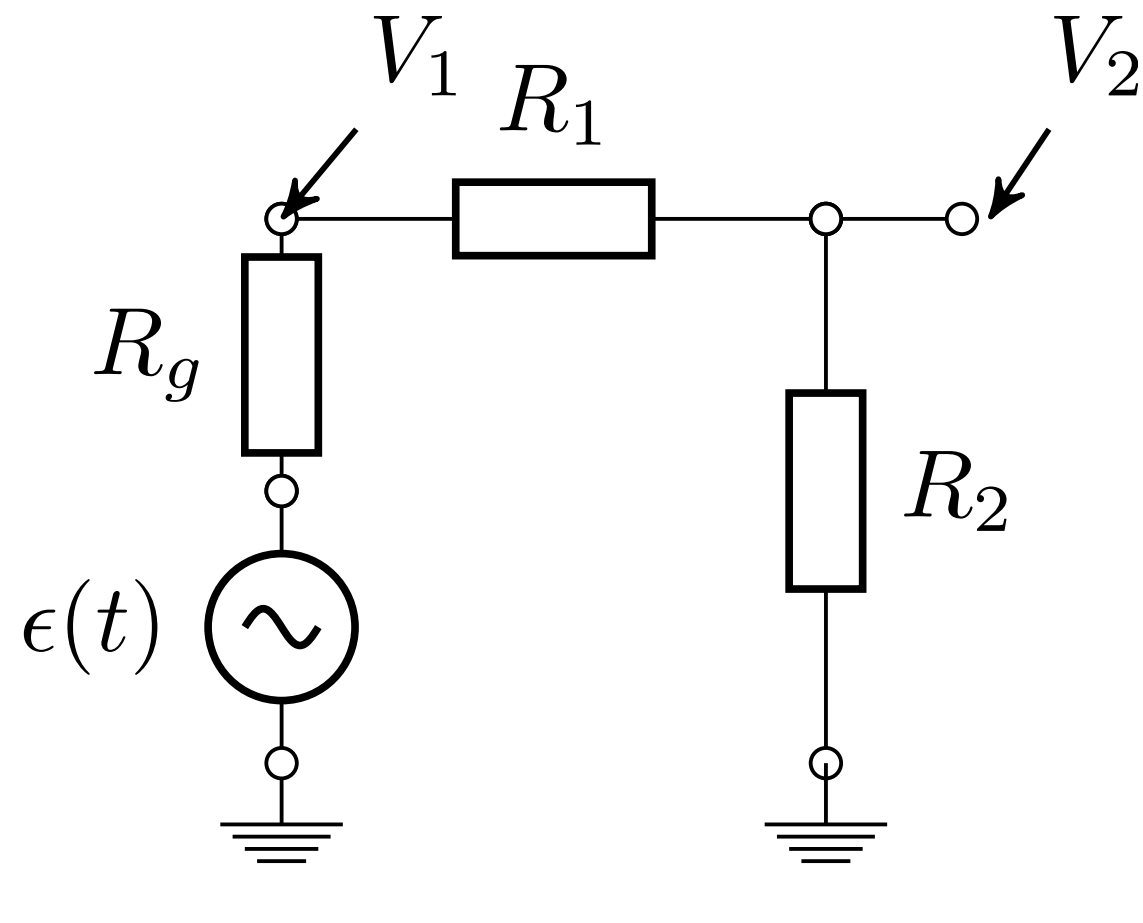

**2.O osciloscópio e o gerador compartilham o mesmo terra!**

**3.Demonstração com o modo diodo do voltímetro**

**4.Sempre que você conectar em um mesmo terminal os fios vermelhos e pretos do cabo coaxial, estará curto-circuitando a fonte. Potencialmente você danificará a mesma!**